DEVOIR DE CONSTRUCTION TLE F2

QCM : complète ou entoure les bonnes réponses

QUESTION 1 : quel est le type de technologie utilisée pour la famille TTL ?

a) Bipolaire b)CMOS c) MOS d) JFET

QUESTION 2 : quelle est la tension d'alimentation standard pour la famille TTL ?

a) 3 ,3V b) 5V c) 12V d) 15V

QUESTION 3 : quel type de porte logique produit un signal de sortie haut lorsque toutes les entrées sont basses ?

a) porte AND b) porte NOR c) porte NAND d) porte OR

QUESTION 4 : quelle est l'expression logique d'une porte TTL NAMD à deux entrées ?

a) A.B b) A+B c) $\overline{A+B}$ d) $\overline{A.B}$

QUESTION 5 : enumère 4 sous familles de la famille TTL

a) b) c) d)

QUESTION 6 : quel est le type de technologie utilisée pour la famille CMOS ?

a) Bipolaire b)CMOS c) MOS d) IPET

QUESTION 7 : quelle est la tension d'alimentation standard pour la famille CMOS ?

a) 3 ,3V b) 5V e) 12V d) 15V

QUESTION 8 : que sortie dite a collecteur ouvert permet :

a) d'amplifier un courant de sortie
b) d'adapter un niveau de tension de sortie
c) La realisation d'une ET câblee

QUESTION 9 : Que signifie TTL

QUESTION 10 : Que signifie CMOS